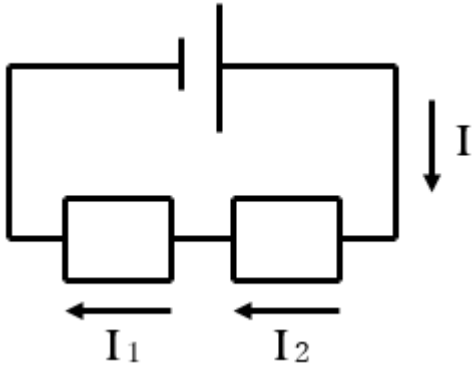





◎電流

● 直列回路




● 並列回路

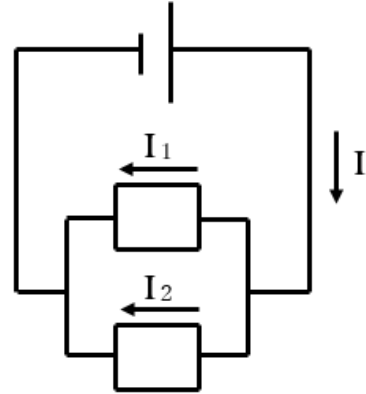


◎電圧

● 直列回路

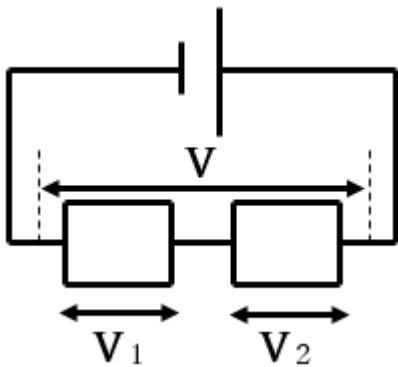


● 並列回路

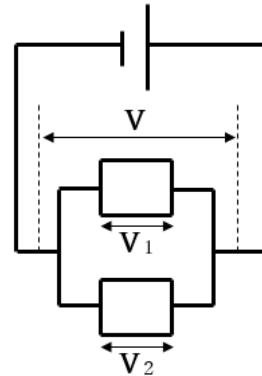

◎抵抗

● 直列回路

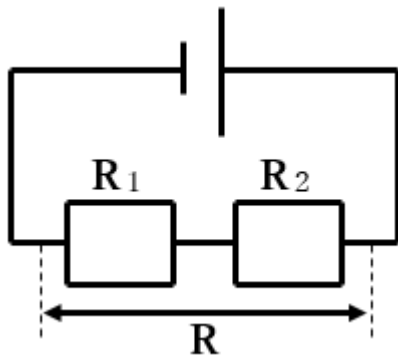

● 並列回路

